

CONTADOR CON CLEAR Y PRESET

```

ENTITY registro IS
PORT (d,clk,clr,pre : IN BIT;
      q                : OUT BIT);
END registro;
ARCHITECTURE algoritmo OF registro IS
BEGIN
    PROCESS (clk,clr,pre)
    BEGIN
        IF clr='1' THEN
            q<='0';
        ELSIF pre='1' THEN
            q<='1';
        ELSIF clk='1' THEN
            q<=d;
        END IF;
    END PROCESS;
END algoritmo;

```

Simulando:

```

ENTITY testbench IS
END testbench;

ARCHITECTURE behavior OF testbench IS

    COMPONENT registro
    PORT(
        d : IN bit;
        clk : IN bit;
        clr : IN bit;
        pre : IN bit;
        q : OUT bit);
    END COMPONENT;

    SIGNAL d : bit;
    SIGNAL clk : bit;
    SIGNAL clr : bit;
    SIGNAL pre : bit;
    SIGNAL q : bit;

BEGIN

    uut: registro PORT MAP(
        d => d,

```


```

        clk => clk,
        clr => clr,
        pre => pre,
        q => q
    );

-- *** Test Bench - User Defined Section ***
tb : PROCESS
BEGIN
    clk<= (not clk );   wait for 4 ns;
END PROCESS;
tb1 : PROCESS
BEGIN
    clr<= (not clr ) after 20 ns;
    wait for 20 ns;
END PROCESS;
tb2 : PROCESS
BEGIN
    pre<= (not pre ) after 40 ns;
    wait for 40 ns;
END PROCESS;
tb3 : PROCESS
BEGIN
    d<= '1';
    wait;
END PROCESS;
END;

```

Y interpretando la gráfica:

 

CASO 1: cuando clr=0 y pre=0, tenemos que el flip flop funciona normalmente, es decir por cada pulso de reloj, el valor de d pasa hacia q.

CASO 2: clr=1 y pre=0, aquí la salida q se pondrá a 0 asincrónicamente.

CASO 3: clr=0 y pre=1, aquí la salida q se pondrá a 1 asincrónicamente.

CASO 4: clr=1 y pre=1, aquí la salida q se pondrá a 0 asincrónicamente, ya que el clear tiene más peso.