

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA
ESCUELA DE ELECTRONICA

LABORATORIO N°2: "Descripción VHDL utilizando el Estilo Algoritmico"

1. -Implemente y simule el circuito latch:

```
entity latch is
  Port ( enable : in bit;
        data : in bit;
        q : out bit);
end latch;
architecture pld of latch is
begin
latch: PROCESS(enable,data)
      BEGIN
          IF(enable='1')THEN
              q <=data;--/ after 15 ns;
          END IF;
      END PROCESS latch;
end pld;
```


1.1 Dibuje la salida Q del circuito cuando:

Para lograr la simulacion le agregamos: a test_latch.vhd.....

```
-- *** Test Bench - User Defined Section ***
data <= '0','1'after 20 ns,'0' after 40 ns,'1' after 70 ns,'0' after 80 ns,'1'
after 100 ns,
      '0' after 130 ns,'1' after 150 ns,'0' after 175 ns,'1'after 200 ns,'0'
after 220 ns,
      '1' after 240 ns,'0' after 260 ns;
tb : PROCESS
BEGIN
  wait for 110 ns;
  enable <= '1';
  wait for 120 ns;
  enable <= '0';
  wait; -- will wait forever
END PROCESS;
```

Informe Final Laboratorio 2 :Diseño Digital

 *** End Test Bench - User Defined Section ***



Como resultado obtuvimos: (En el orden data, enable, q)

1.2 Dibuje la salida del circuito cuando latch tiene un retardo de 15ns

Para obtener el retardo variamos el codigo en:

architecture pld of latch is

begin

latch: PROCESS(enable,data)

BEGIN

IF(enable='1')THEN

q <=data after 15 ns; --// after 15 ns, le da el retardo que


nos piden

END IF;

END PROCESS latch;

end pld;

 * en el test_bench, no variamos nada, y el resultado que obtenemos es:(En el orden data, enable, q)



y antes la primera respuesta '1' estaba en 110ns y ahora esta en 125ns

2.- Implente y simule el circuito reg:

entity reg is

Port (data,clk : in bit;

Elver Yoel Ocmin Grandez

yoelocmin@hotmail.com

<http://proyectos-fie-tk>

Informe Final Laboratorio 2 :Diseño Digital


```
    q : out bit);
end reg;
architecture pld of reg is
begin
    PROCESS(clk)
        BEGIN
            if clk='0' then
                q<=data after 1 ns;
            end if;
        END PROCESS;
end pld;
```

2.1 Dibuje la salida cuando:

Para lograr la simulacion hacemos en el test bench:

```
-- *** Test Bench - User Defined Section ***
    clk <= '0', '1' after 20 ns, '0' after 40 ns, '1' after 70 ns, '0' after 80 ns, '1'
after 100 ns,
    '0' after 130 ns, '1' after 150 ns, '0' after 175 ns, '1' after 200 ns, '0'
after 220 ns,
    '1' after 240 ns, '0' after 260 ns;
tb : PROCESS
BEGIN
    wait for 110 ns;
    data <= '1';
    wait for 120 ns;
    data <= '0';
    wait; -- will wait forever
END PROCESS;
-- *** End Test Bench - User Defined Section ***
```

 el resultado del test_reg en el modelsim:(en el orden CLK, DATA, Q)



Explique como responde el circuito:

Elver Yoel Ocmin Grandez
yoelocmin@hotmail.com
<http://proyectos-fie-tk>


Informe Final Laboratorio 2 :Diseño Digital

La respuesta del circuito es:

Cada vez que el **clk** sufre un evento, el es decir pasa a '1' o '0', entra en el proceso, en donde si el **clk** es '1', es decir esta en el flanco de subida, en el estado que este **dato** se queda **q** hasta el proximo evento de **clk**.

¿Que sentencias tendría que cambiar en el programa para que el circuito responda en el otro flanco?
 
```
PROCESS(clk)
  BEGIN
    if clk='0' then
      q<=data;
    end if;
  END PROCESS;
```



Y el resultado en el modelsim es:(El orden es Clk, DATA, Q)

Donde podemos observar que los cambios en los puntos mas criticos: data varia en 2 oportunidades cuando el **clk**, esta en 130ns, y ya no como antes que estaba en 150ns, y el ultimo cambio es 260ns y ya no en 240ns, y estos son respectivamente cuando **clk**, esta en '0', es decir en el flanco de bajada.

3.-Implementar y simular los siguientes contadores

```
entity conta1 is
  Port ( clk : in bit;
        enable : in bit;
        qa : out integer range 0 to 15);
end conta1;
```

```
architecture algoritmo of conta1 is
begin
  process(clk)
```

Elver Yoel Ocmin Grandez
yoelocmin@hotmail.com
<http://proyectos-fie-tk>

Informe Final Laboratorio 2 :Diseño Digital

```
variable cnt:integer range 0 to 15;
BEGIN
  IF (clk='1') then
    if enable='1' then
      cnt:=cnt+1;
    end if;
  end if;
  qa<=cnt;
end process;
end algoritmo;
```

NOTA: Para la simulacion la señal de reloj es periódica y tiene una frecuencia de 1 KHz. La señal se habilita durante 5 ms a partir del tiempo 12 ms.


**Para la simulacion en el Test Bench
Debo aumentar:**

```
-- *** Test Bench - User Defined Section ***
```

```
clk<=not clk after 0.5 ms;
enable<='0','1' after 12 ms , '0' after 17 ms;
```

```
tb : PROCESS
BEGIN
  wait; -- will wait forever
END PROCESS;
```
 
```
-- *** End Test Bench - User Defined Section ***
```



```
--Contador con Clear sincrono
```

Entity conta2 is

Elver Yoel Ocmin Grandez
yoelocmin@hotmail.com
<http://proyectos-fie-tk>

Informe Final Laboratorio 2 :Diseño Digital


```
Port( clk    : in bit;  
      Clear  : in bit;  
      q      : out integer range 0 to 15);  
end conta2;
```

```
ARCHITECTURE ALGORIT2 of conta2 IS  
BEGIN  
  PROCESS(clk)  
    VARIABLE cnt    :INTEGER RANGE 0 TO 15;  
    BEGIN  
      IF clk='1' THEN  
        IF clear ='0' THEN  
          Cnt:=0;  
        ELSE  
          Cnt:=cnt+1;  
        END IF;  
      END IF;  
      Q <=cnt;  
    END PROCESS;  
END ALGORIT2
```

Para la simulacion hacemos el cambio:

```
-- *** Test Bench - User Defined Section ***  
clk<=not clk after 0.5 ms;  
clear<='0','1' after 12 ms , '0' after 17 ms;
```
 
```
tb : PROCESS  
BEGIN  
  wait; -- will wait forever  
END PROCESS;  
-- *** End Test Bench - User Defined Section ***
```



3.1.- Indique que que diferencias encontró entre las simulaciones de conta1 y conta2

Informe Final Laboratorio 2 :Diseño Digital

una vez que acaba la simulacion notamos que los valores finales en ambos son:

Para conta1 -> 5

Para conta2 -> 0

Es decir que si para conta1 ingresamos un '1' en enable, deja de contar, pero hasta que enable sea '0'; y esto no sucede con cont2, donde cuando ingresamos clear = '1', borra nuestro contador

4. Implementar un contador modulo 16 con control de cuenta up/down.

Preg4.vhd

```
entity preg4 is
```

```
  Port (CONTROL,CLK:in bit;
```

```
        CUENTA:out integer range 0 to 15);
```

```
end preg4;
```

```
architecture contador_UP_DOWN of preg4 is
```

```
begin
```

```
  PProcess(clk)
```

```
    variable cnt:integer range 0 to 15;
```

```
    begin
```

```
      if (clk='1') then
```

```
        if control='0' then
```

```
          if cnt=15 then
```

```
            cnt:=0;
```

```
          else
```

```
            cnt:= cnt +1;
```

```
          end if;
```

```
        else
```

```
          if cnt=0 then
```

```
            cnt:=15;
```

```
          else
```

```
            cnt:= cnt -1;
```

```
          end if;
```

```
        end if;
```

```
      end if;
```

```
      cuenta<=cnt;
```

```
    end process;
```

```
end contador_UP_DOWN;
```


Para la simulacion usamos el test_wave_form para crear las señales de los datos y el resultado en el MODELSIM fue:

Elver Yoel Ocmin Grandez

yoelocmin@hotmail.com

<http://proyectos-fie-tk>

 Informe Final Laboratorio 2 :Diseño Digital



5. Implementar un contador modulo 16 con carga de adatos externa

Preg5.vhd

entity preg5 is

Port (Clk,LD: in bit;

DATO:in integer range 0 to 15;

Sum:out integer range 0 to 15);

end preg5;

architecture carga of preg5 is

begin

process

variable cnt:integer range 0 to 15;

begin

wait until clk='1';

if LD='0' then

if cnt=15 then

cnt:=0;

else

cnt:=cnt+1;

end if;

else

cnt:=DATO;


end if;

sum<=cnt;

end process;

end carga

 Para simular usamos el test_wave_form para general las señales de los datos y el resultado en el MODELSIM fue:



6.-Simular el siguiente registro entrada paralela/salida paralela

Elver Yoel Ocmin Grandez

yoelocmin@hotmail.com

<http://proyectos-fie-tk>


Informe Final Laboratorio 2 :Diseño Digital

Preg6.vhd

```
entity pipo is
  Port (d      :in bit_vector(7 downto 0);
        clk    :in bit;
        q      :out bit_vector(7 downto 0)
        );
end pipo;
architecture algoritmo of pipo is
begin
  process
  begin
    wait until clk='1';
    q <=d;
  end process;
end algoritmo;
```

Nota:deben cargarse como minimo 10 datos.

 Creamos las señales en el Test_Wave_Form y los resultados en el MODELSIM fue



7.- Implementar el siguiente código VHDL y explique como funcionan las entradas de CLEAR (clr) y PRESET(pre)

preg7.vhd


```
entity registro is
  Port (d,clk,clr,pre :in bit;
        q              :out bit
        );
end registro;

architecture algoritmo of registro is
begin
  process(clk,clr,pre)
  begin
    if clr='1' then
      q<='0';
    end if;
  end process;
end algoritmo;
```

Elver Yoel Ocmin Grandez
yoelocmin@hotmail.com
<http://proyectos-fie-tk>

Informe Final Laboratorio 2 :Diseño Digital
 
```
        elsif pre='1' then
            q<='1';
        elsif clk='1' then
            q<=d;
        end if;
    end process;
end algoritmo;
```



8.- implementar un decodificador a 7 segmentos para un diplay de ánodo común utilizando la sentencia CASE

preg8.vhd

```
entity decoder is
    port(data : in bit_vector(3 downto 0);
          sal : out bit_vector(6 downto 0));
end decoder;
architecture a7segmt of decoder is
begin
conv: process (data)
begin
case data is
when "0000" => SAL <= "1111110";--// 0
when "0001" => SAL <= "1100000";--// 1
when "0010" => SAL <= "1011011";--// 2
when "0011" => SAL <= "1110011";--// 3
when "0100" => SAL <= "1100101";--// 4
when "0101" => SAL <= "0110111";--// 5
when "0110" => SAL <= "0111111";--// 6
when "0111" => SAL <= "1100010";--// 7
when "1000" => SAL <= "1111111";--// 8
when "1001" => SAL <= "1110111";--// 9
when "1010" => SAL <= "1000000";--// A
when "1011" => SAL <= "0111111";--// B
when "1100" => SAL <= "1100010";--// C
when "1101" => SAL <= "1111111";--// D
```

Elver Yoel Ocmin Grandez
yoelocmin@hotmail.com
<http://proyectos-fie-tk>

Informe Final Laboratorio 2 :Diseño Digital

```
when "1110" => SAL <= "1110111";--// E
when "1111" => SAL <= "1100010";--// F
end case;
end process conv;
end a7segmt;
```

La simulacion de este problema no es posible verse mediante señales, pero



podemos comprobar que su sintaxis es la correcta

9.-Escriba el codigo VHDL para implementar un contador:0,1,2,3,4,0,1,2,3,4,0,1,...

preg9.vhd

```
entity de0_4 is
  Port (clk :in bit;
        sal :out integer range 0 to 4
        );
end de0_4;
architecture contador of de0_4 is
begin
  process
  variable cnt: integer range 0 to 4;
  begin
    wait until clk='1';
    if cnt=4 then
      cnt:=0;
    else
      cnt:=cnt+1;
    end if;
    sal<=cnt;
  end process;
end contador;
```

Para la simulacion en el test_beach hacemos agregamos

```
-- *** Test Bench - User Defined Section ***
  clk<=not clk after 0.5 ms;
tb : PROCESS
BEGIN
  wait; -- will wait forever
END PROCESS;
-- *** End Test Bench - User Defined Section ***
```

