

CONTADORES

```

entity contal is
port (clk,enable:in bit;
      qa: out integer range 0 to 15);
end contal;

architecture algoritmo of contal is
begin
  process (clk)
  variable cnt : integer range 0 to 15;
  begin
    if (clk='1') then
      if enable = '1' then
        cnt:=cnt+1;
      end if;
    end if;
    qa<=cnt;
  end process;
end algoritmo;

```

--para la simulación la señal de reloj es periódica y tiene una frecuencia de 1 Khz. La Señal enable se habilita durante 5 ms a partir del tiempo 12 ms

PARA ESTO CREAMOS EL SIGUIENTE ARCHIVO DE SIMULACIÓN

```

ENTITY testbench IS
END testbench;

```

```

ARCHITECTURE behavior OF testbench IS

```

```

  COMPONENT contal
  PORT(
    clk : IN bit;
    enable : IN bit;
    qa : OUT integer range 0 to 15);
  END COMPONENT;

```

```

  SIGNAL clk : bit;
  SIGNAL enable : bit;
  SIGNAL qa : integer range 0 to 15;

```

```

BEGIN

```

```

  uut: contal PORT MAP(
    clk => clk,
    enable => enable,

```


```

        qa => qa
    );

    tb : PROCESS
    BEGIN
        clk<= (not clk) after 0.5 ms;
        wait for 0.5 ms;
    END PROCESS;
    tba : PROCESS
    BEGIN
        enable<='0';
        wait for 12 ms;
        enable<='1';
        wait for 5 ms;
        enable<='0';
        wait; -- will wait forever
    END PROCESS;
END;

```

Y obtenemos el siguiente gráfico

 

aquí vemos que la salida se incrementa cuando esta activo =1' el valor de enable, y además se sincroniza con cada flanco de subida del reloj, por eso solo contará hasta el número 5, y como ya no esta activo el enable, dejará de contar, quedando el último valor en la salida Q

```

entity conta2 is
port(clk,clear:in bit;
      qa: out integer range 0 to 15);
end conta2;

architecture algoritmo of conta2 is
begin
    process (clk)
        variable cnt : integer range 0 to 15;
    begin
        if (clk='1') then
            if clear = '0' then
                cnt:=0;
            else cnt:=cnt+1;
            end if;
        end if;
    end process;
end algoritmo;

```

```

        qa<=cnt;
    end process;
end algoritmo;
--IMPLEMENTAMOS EL SIGUIENTE ARCHIVO DE SIMULACIÓN
ENTITY testbench IS
END testbench;

ARCHITECTURE behavior OF testbench IS

    COMPONENT conta2
    PORT(
        clk : IN bit;
        clear : IN bit;
        qa : OUT integer range 0 to 15);
    END COMPONENT;


    SIGNAL clk : bit;
    SIGNAL clear : bit;
    SIGNAL qa : integer range 0 to 15;

BEGIN

    uut: conta2 PORT MAP(
        clk => clk,
        clear => clear,
        qa => qa
    );

-- *** Test Bench - User Defined Section ***
tb : PROCESS
BEGIN
    clk<= (not clk) after 0.5 ms;
    wait for 0.5 ms;
    END PROCESS;
tba : PROCESS
BEGIN
    clear<='0';
    wait for 12 ms;
    clear<='1';
    wait for 5 ms;
    clear<='0';
    wait; -- will wait forever
    END PROCESS;
-- *** End Test Bench - User Defined Section ***

END;
```

 

la salida qa será cero, siempre y cuando la señal de clear sea igual a 0, además si el reloj está en flanco de subida, recién ahí la salida cambiará de estado.

Las diferencias entre ambos contadores son, que uno usa la señal enable para decidir cuando va a contar y cuando no, en cambio la señal clear, sirve que para con un nivel bajo de está, la salida sea cero, (siempre sincronizada con el reloj) y mientras no lo sea, seguirá su cuenta.

6.- Simular el siguiente circuito

```

ENTITY pipo IS
PORT( d :IN BIT_VECTOR (7 DOWNTO 0);
      clk:IN BIT;
      q :OUT BIT_VECTOR (7 DOWNTO 0));
END pipo;
ARCHITECTURE ALGORITMO OF PIPO IS
BEGIN
  PROCESS
  BEGIN
    WAIT UNTIL clk='1';
    q<=d;
  END PROCESS;
END ALGORITMO;
--NOTA : DEBEN CARGARSE COMO MINIMO 10 DATOS

```

Para ello creamos el archivo simulador

```

ENTITY testbench IS
END testbench;

ARCHITECTURE behavior OF testbench IS

  COMPONENT pipo
  PORT(
    d : IN bit_vector(7 downto 0);
    clk : IN bit;
    q : OUT bit_vector(7 downto 0)
  );
  END COMPONENT;

  SIGNAL d : bit_vector(7 downto 0);
  SIGNAL clk : bit;

```

```

    SIGNAL q : bit_vector(7 downto 0);

BEGIN

    uut: pipo PORT MAP(
        d => d,
        clk => clk,
        q => q
    );

-- *** Test Bench - User Defined Section ***
tb : PROCESS
BEGIN
    clk<= (not clk ) after 10 ns;
    wait for 10 ns;
END PROCESS;
tbl : PROCESS
BEGIN
    d<= "00001001"; wait for 10 ns;
    d<= "00001111"; wait for 10 ns;
    d<= "10001001"; wait for 10 ns;
    d<= "11111001"; wait for 10 ns;
    d<= "11111111"; wait for 10 ns;
    d<= "00111001"; wait for 20 ns;
    d<= "11110000"; wait for 20 ns;
    d<= "10001111"; wait for 20 ns;
    d<= "10000001"; wait for 20 ns;
    d<= "00000000"; wait for 20 ns;
    wait; -- will wait forever
END PROCESS;

-- *** End Test Bench - User Defined Section ***

END;
```

Y revisamos la gráfica



Aquí vemos que el último dato que coincide con el flanco de subida del reloj es el que realmente pasa, no importando si el dato cambió antes, durante o después, o en el intervalo entre flancos del reloj, siempre pasará el que detecte el FLANCO DE SUBIDA DEL RELOJ